



LAB3

第七組

黎佑廷 105030009

郭家瑋 105030015

VERILOG QUESTION 1:

LINEAR-FEEDBACK SHIFT REGISTER (LFSR)

DFF[1] 與 DFF[4]進行 XOR 運算後會回授到 DFF[0]上，我稱這個回授為 feedback，它所對應的 code 如下：

```
assign feedback = DFF[1] ^ DFF[4];
```

如果 reset 訊號是 0 的話，我將 DFF[0:4] 設為 5'b10010。此外，在 posedge clk 時將 feedback 訊號傳給 DFF[0]，DFF[0:3]傳給 DFF[1:4]，它們所對應的 code 如下：

```
always @(posedge clk) begin
    if(!rst_n)begin
        DFF <= 5'b10010;
    end
    else begin
        DFF <= {feedback, DFF[0:3]};
        out <= DFF[4];
    end
end
```

這題我所使用的驗證方法是利用 simulation 的波形圖去看訊號有沒有順利從 DFF[0]傳到 DFF[4]。


DFF[0]	DFF[1]	DFF[2]	DFF[3]	DFF[4]	output
1	0	0	1	0	x
0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	1	0
1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1

由上面的表格可以知道 output 會是 x0100100001

對照波形圖可以發現結果(out)跟我們預測的一樣:




Block Diagram:

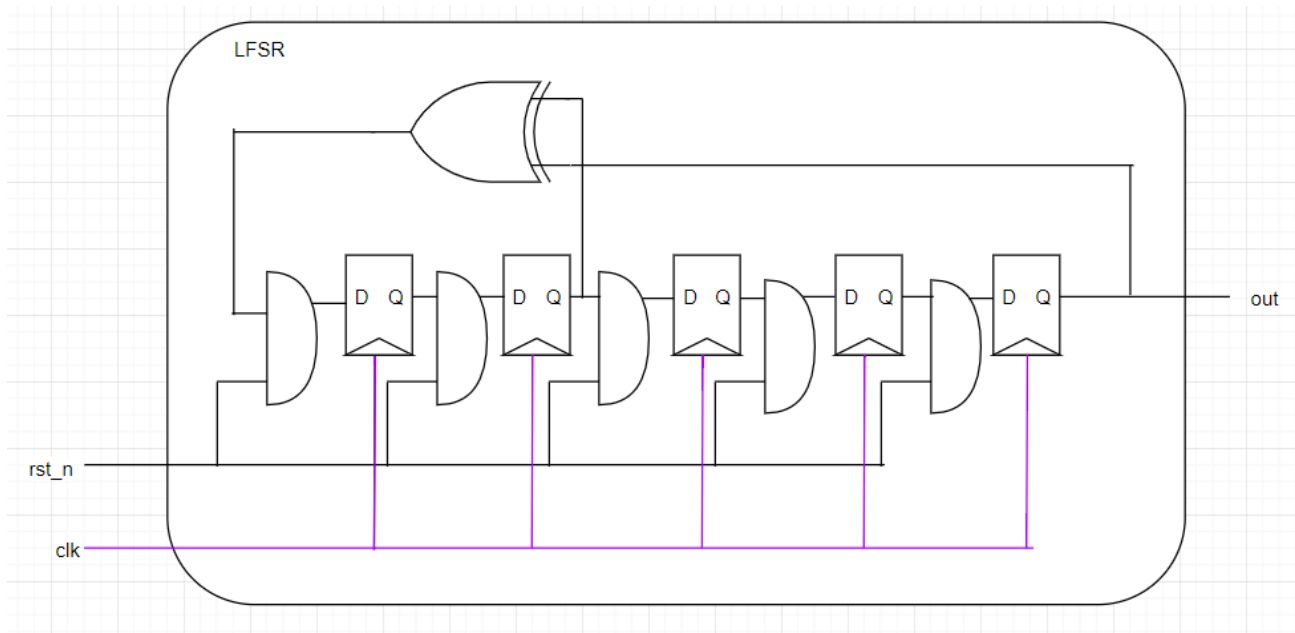

VERILOG QUESTION 2

64 X 8 MEMORY ARRAY MEM

✓ Block diagram

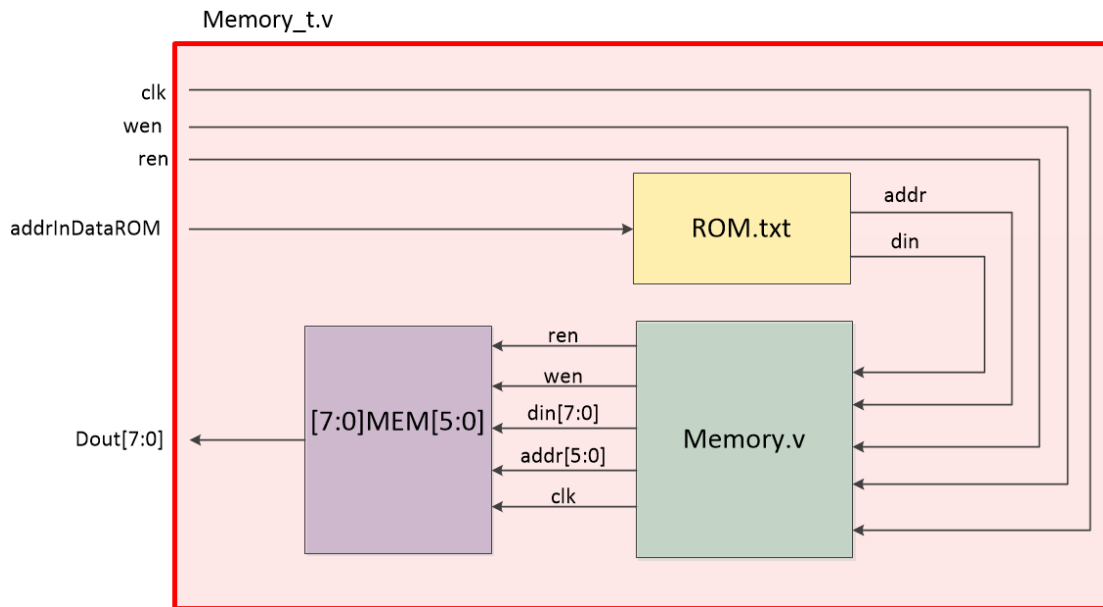

✓ 說明：

在 `Memory_t.v` 裡會產生 `clk` 與 `wen`、`ren`、`addrInDataROM` 的訊號。讓 `addrInDataROM` 從第一筆依序跑到最後一筆資料，以從 `ROM.txt` 裡取出 `addr` 與 `din` 的訊號。在 `ROM.txt` 裡面，同一筆資料(同一個時間點吐出的 `addr` 與 `din`)我分成兩行寫，第一行是 `addr`，第二行是 `din`。換言之，

```
always @ (negedge clk) begin
```

```
    If ((addrInDataROM * 2 + 1) <= maxSizeInDataROM) begin
```

```
        addr = dataROM [2 * addrInDataROM];
```

```
        din = dataROM [2 * addrInDataROM+1'b1];
```

```
        addrInDataROM = (addrInDataROM+1'b1);
```

```
    end
```

```
end
```

於是 `Memory.v` 取得 `clk`、`wen`、`ren`、`addr`、`din` 的資料送給 `MEM` 的二維陣列。當 `ren=1'b1` 且 `wen=1'b0` 代表有資料要從 `Memory` 寫入 `MEM`，此時讓 `Memory.v` 送出要寫的數值 `din` 與要寫入的位置，並讓 `dout` 輸出為 `8'b0`。

當 `ren=1'b0`，代表想要從 MEM 裡面讀資料，因此 `Memory.v` 送出想要讀的位置給 MEM，MEM 送出數值給 `dout`。

當兩種情況都不符合，讓 `dout` 輸出 `8'd0`。


換言之，

```
always@(*) begin
    if (!ren) begin
        dout=Mem[addrp];
    end
    else if ((!wen)&&ren) begin
        Mem[addrp] = din;
        Dout = 8'b0;
    end
    else begin
        dout = 8'b0;
    end
end
```


在 `testbench` 是 `negedge` 觸發，在 `.v` 檔是 `posedge` 觸發，以使 `.v` 檔讀到的資料已經是已達到穩定狀態的數值。

✓ Testbench
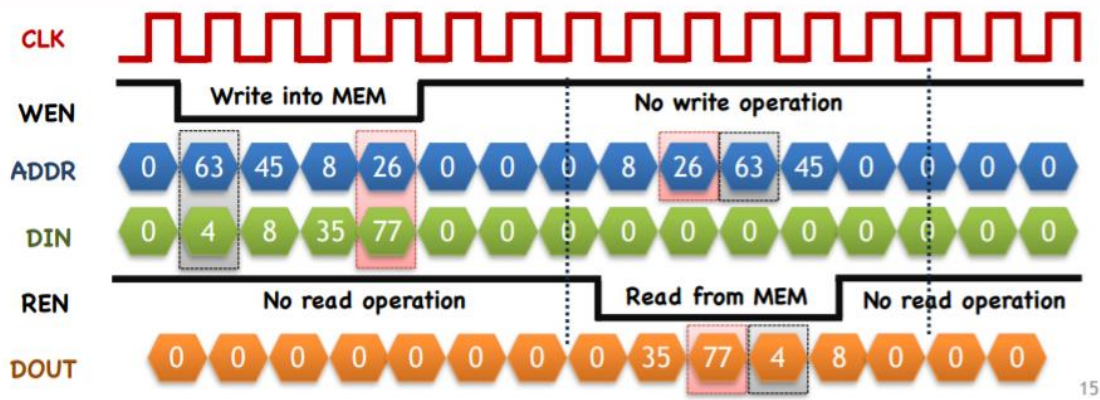
`Testbench` 因為想要從簡，所以並沒有另外再造一個 ROM 與 `wen`、`ren` 的測資，而是照著老師 `ppt` 波形圖的方式，在對的時間把 `wen`、`ren` 升起來，`ROM.txt` 的資料也是老師的 `addr` 跟 `din`。於是我比較我的 `dout`、波形圖與老師的，確認相同。



15

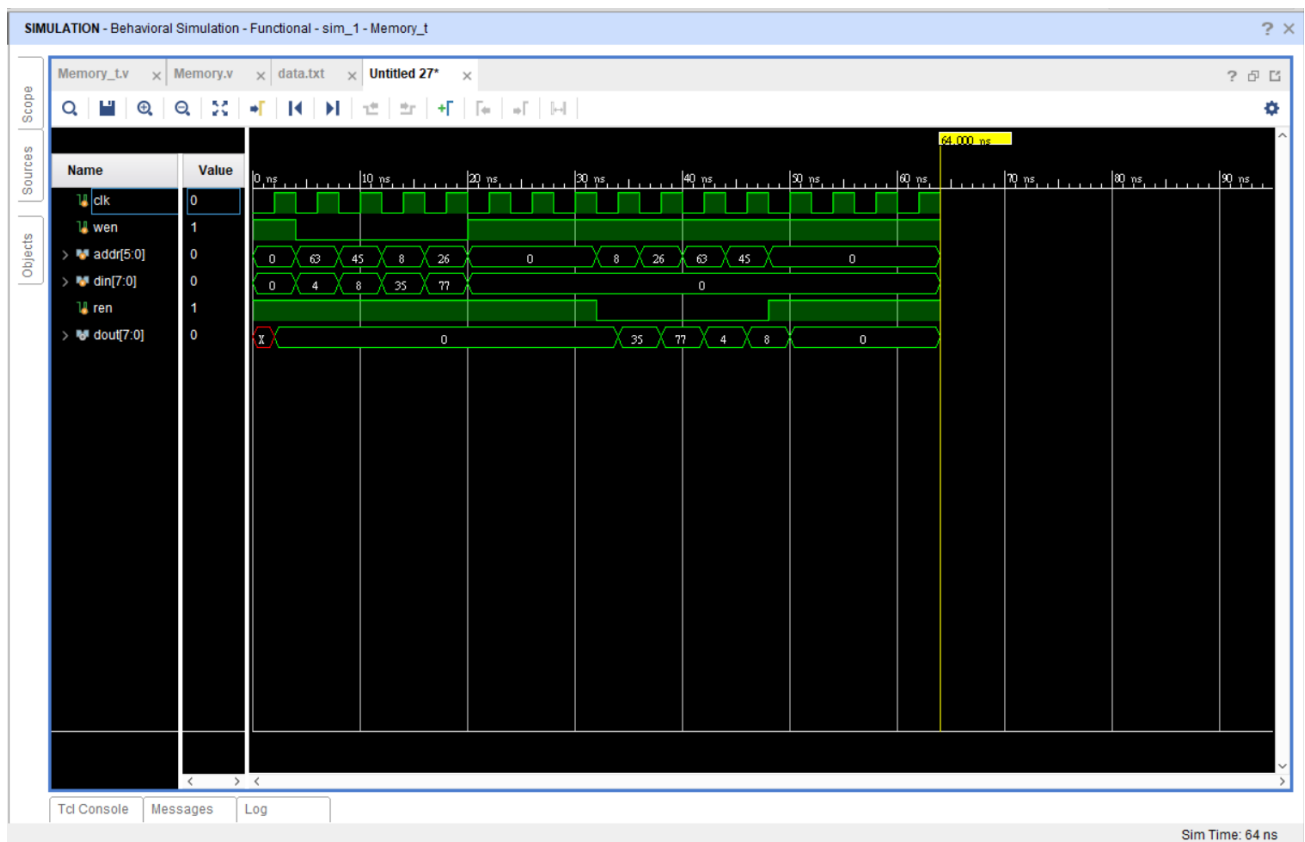

VERILOG QUESTION 3

PARAMETERIZED PING PONG COUNTER

如果 `rst_n == 0`，按照 spec 要求，我將 `num` 設成 `min`，`dir` 設成 0，以便它從 `min` 開始往上數, code 如下(`next_num` 以及 `next_dir` 在 combinational block 有進一步的運算):

```
always@(posedge clk) begin
    if(!rst_n)begin
        num <= min;
        dir <= 1'b0;
    end
    else begin
        num <= next_num;
        dir <= next_dir;
    end
end
```

至於 combinational block，讓我們從 `enable` 看起，如果 `enable == 0` 的話我們就不改變 `num` 以及 `dir`，如下圖:

```
always @(*)begin
    if(enable)begin...
    end
    else begin
        next_num = num;
        next_dir = dir;
    end
end
```

如果 `enable = 1`，第一步是先進行 `max` 與 `min` 的相關檢查，如果檢查不通過就不改變 `num` 以及 `dir` 的值，如下圖:

```
if(enable)begin
    if (max > min && num <= max && num >= min) begin...
    end
    else begin
        next_num = num;
        next_dir = dir;
    end
end
```

如果 max 以及 min 的相關檢查通過，我的下一步是檢查是否有 flip 訊號，如果有，那就將 dir 變換方向，此外，如果 flip == 1 的時候 dir 是 0 那麼下一個 num 應該要減一，如果 dir 是 1 那麼下一個 num 就加一，如下圖：


```
if (max > min && num <= max && num >= min) begin
    if(!flip)begin...
    end
    else begin
        next_dir = ~dir;
        if(dir == 1'b0)begin
            next_num = num - 4'd1;
        end
        else begin
            next_num = num + 4'd1;
        end
    end
end
```

如果沒有偵測到 flip 訊號，那麼原本 dir 是 0 的話就繼續加 1 直到 num == max 時進行反向操作，dir 是 1 的話就繼續減 1 直到 num == min 時進行反向操作，如下圖：

```
if(!flip)begin
    if(dir == 1'b0)begin
        if(num == max)begin
            next_num = num - 4'd1;
            next_dir = ~dir;
        end
        else begin
            next_num = num + 4'd1;
            next_dir = dir;
        end
    end
    else begin
        if (num == min) begin
            next_num = num + 4'd1;
            next_dir = ~dir;
        end
        else begin
            next_num = num - 4'd1;
            next_dir = dir;
        end
    end
end
end
```


Block Diagram:

Parameterized_Ping_Pong_Counter

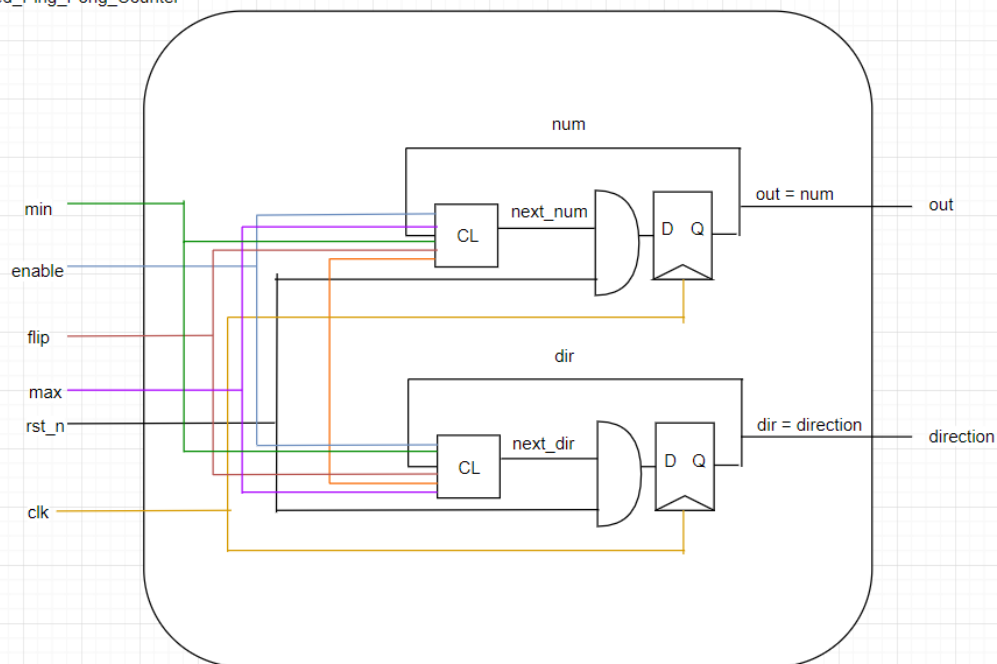

Testbench 的寫法是在不同的時間給予不一樣的 input，觀看波形圖的正確與否，如下圖：


```
initial begin
    @(negedge clk)
    rst_n = 1'b0;
    @(negedge clk)
    rst_n = 1'b1;
    enable = 1'b1;

    #(`CYC * 10)
    enable = 1'b0;

    #(`CYC * 5)
    enable = 1'b1;

    #(`CYC * 15)
    flip = 1'b1;
    #(`CYC)
    flip = 1'b0;

    #(`CYC * 20)
    $finish;
end
```

 


VERILOG QUESTION 4


FPGA

✓ Block diagram

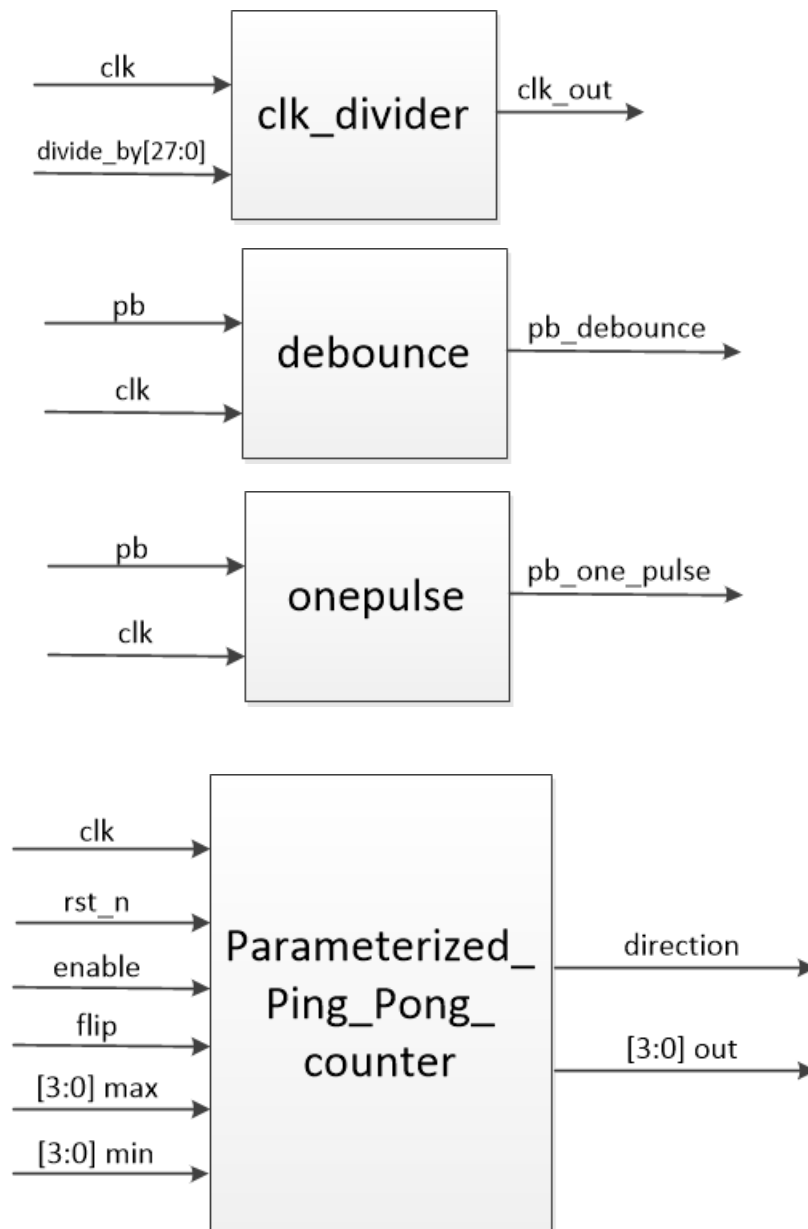在 top module: topModule_SwBo7 中包含了以下小 module，為了簡化整體的 block diagram，先放上小 module 本身的 port，在整體的 block diagram 就省略小 module 的 port。



topModule_SwBo7

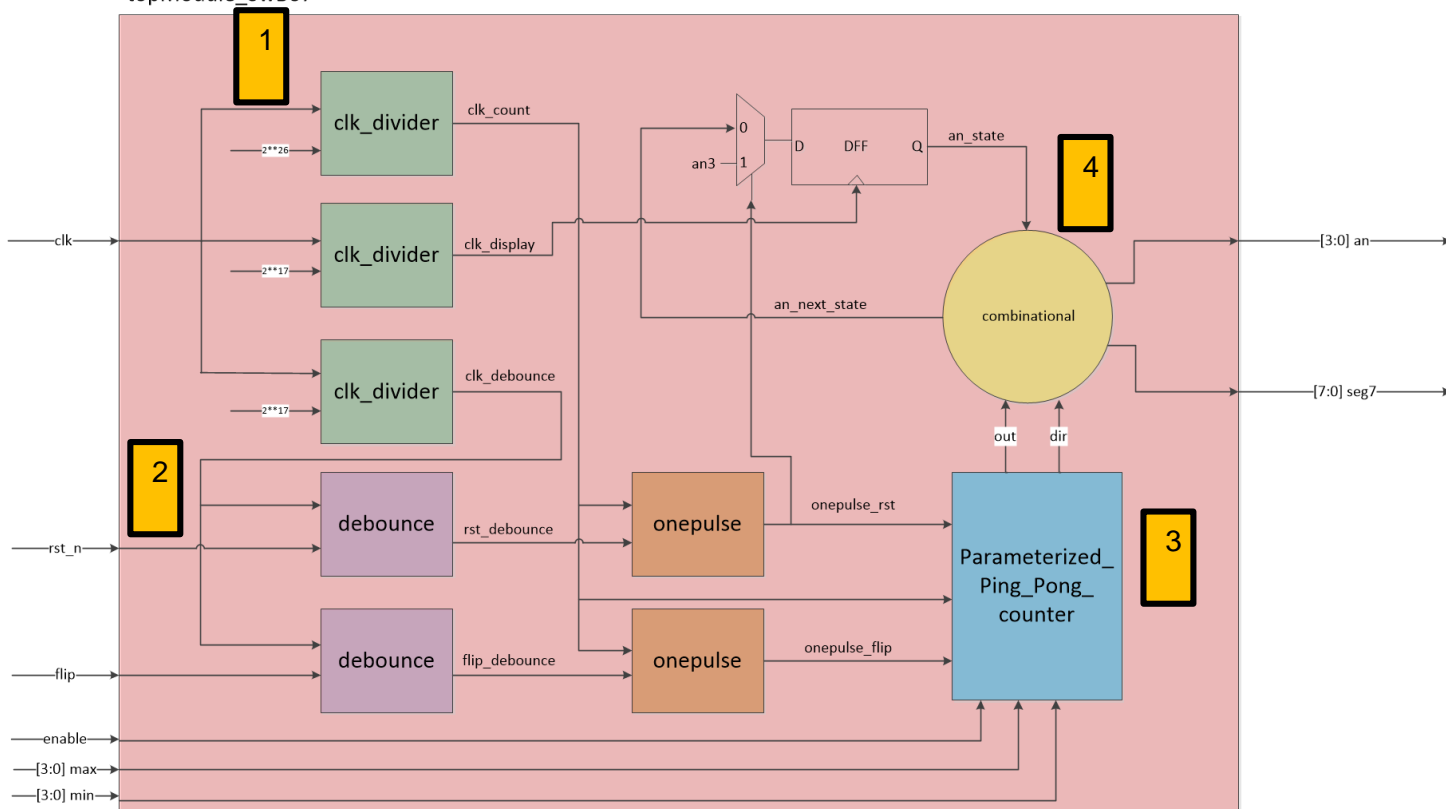

✓ 說明：

①

先講 clock 的設定。在 Basys 3 的內建 clock 是 100MHz，也就是週期是 10ns。在不同的情況下不同 module 會需要用不同 clock 週期才能是整體正常運作，於是我用 clock divider 做出三個不同週期的 clock

clk_count：用於 counter 數數字的快慢，就是在 FPGA 上數字跑動的快慢。我將內建 clock 週期乘以 2^{25} ，週期約 0.3 秒。

clk_display：用於讓四個七段顯示器分別通電的時間週期。我將內建 clock 乘以 2^{16} ，週期約 0.3ms。若四個七段顯示器通電時間太短則來不及通電，無法顯示正確的數字，若太長則無法造成明顯的視覺暫留。

clk_onepulse：因為手指按下按鈕的時間可能會稍長，造成按鈕訊號對後面的邏輯可能會有大於 1 個 cycle 的觸發，造成像是 rst 按了兩次獲 flip 按了兩次，但實際上只想要一次。照著講義上的方法，運用一個 DFF 延後訊號，並原始訊號與延後訊號做一些邏輯處理即可以產生只有一個 cycle 的訊號，即 onepulse_rst、onepulse_flip。這裡的 DFF 的 clk 我使用 clk_count，約為 0.3 秒。使用 clk_count 的原因是，若 clk 週期大於 count，產生的 onepulse 有可能覆蓋到兩個 clk_count，就是只壓下按鈕一次卻 flip 兩次；若 clk 週期小於 count，有可能產生的 onepulse 沒辦法覆蓋到 clk_count 的 posedge，造

成沒有 flip 反應。因此若壓下按鈕的時間短於 0.3 秒有可能不在 posedge 被讀入訊號。按壓按鈕按 0.3 秒以上可以確定會被讀入訊號。

②

clk 設定好後，處理按鈕的去除雜訊，按鈕包括 rst 與 flip。debounce module 包含四個 DFF 相連，DFF 的 clk 都使用 BASYS 內建 clk，即 100MHz。當四個 DFF output 都是 1 代表準確的按下，輸出 rst_debounce、flip_debounce。

③

Parameterized_ping_pong_counter module 在前面的 Parameterized_ping_pong_counter.v 已經解釋，因此不贅述。唯一稍加改變的是在初始時，我改成 if(rst_n)而不使用 if(!rst_n)。這是因為之前使用初始的訊號是 0 時初始，但在 FPGA 裡的按鈕是按下為 1，因此直接用 if(rst_n)。這邊會送出 out 與 dir。

(這會簡化 code，但若要符合 spec 則在呼叫 Parameterized_ping_pong_counter module 時，要代入 !onepulse_rst，並且在 Parameterized_ping_pong_counter module 裡要用 if(!onepulse_rst)來初始)。

④

這部分主要處理如何將 dir 與 out 顯示在 FPGA 上。因為七段顯示器有四個，需要分別通電而不能同時，因此我利用 an_state 依序跑現在要顯示哪個七段顯示器，有點像 finite state machine，用來初始的訊號是 onepulse_rst(同樣使用 onepulse_rst=1'b1 觸發初始)，也是壓下 rst 的訊號經過雜訊與單一凸波的處理，這裡 DFF 用的 clk 是 clk_display，因為有關顯示。假設現在的 an_state 是 an3，也是最左的七段顯示器，只要考慮 dir 就能決定最左的七段顯示器要顯示上半或下半、輸出 an 是 4'b0111，並且指定 an_next_state 是 an2。an2 也相同。若 an_state 是 an1 要考慮 out 的數值是多少，決定要不要開每一個小段的七段顯示器、輸出 an 是 4'b1101，並且指定 an_next_state 是 an0。

✓ 討論：

這次遇到的比較難處裡的 bug 是我按下 rst 後顯示器完全不能跑。後來發現是因為我在 clk_divider 中用來初始 output clk 的信號是 rst，parameterized_ping_pong_counter 中用來初始 counter 的也是 rst。因此，我若按著 rst，會讓三種 clk 都維持在被初始的值，因此 parameterized_ping_pong_counter 當然什麼 posedge 也沒讀到，所以完全進不去 counter 的 module。

矛盾的情況下我試了不要初始 clk_divider。如圖。

```
always@(posedge clk_in) begin
    /* if(rst_n) begin
        clk_out<=1'b0;
        count<=28'b0;
    end
    else begin*/
        clk_out<=clk_out_next;
        count<=count_next;
    //end
end
```

原本我預期這樣會使 clk_out、count 都是 unknown，因為 unknown 是 reg 的 default，再用 unknown 不斷持續跑進 DFF，應該全部都維持 unknown，所以應該也不能跑。但意外的結果是 FPGA 完全能正常運作了。

這讓我想到是不是跑 simulation 的時候若不給初值直接進 DFF，reg 會顯示 X，但在實際的 FPGA 上，它還是有內建的 default 值且不是 X，有可能是亂數。但因為 clk 頻率太高，就算一開始不是自己想要的初始值做開始，output 的 clock 還是能按照理想的情況實現，因為肉眼完全看不出來。但多方嘗試後，我發現若不給初始值，FPGA 的 default 是 0 而不是亂數。這是 simulation 與 FPGA 在初始的差異。

不過這樣改後，變成我讓 bitstream 灌進 FPGA 後，就算我不按 rst 它也會馬上開始數，雖然在跑的時候按下 rst 是可以從 min rst 的。因為就算沒有按下 rst 它還是把 num 初始 default 為 0、dir 初始為 0 於是也可以進去不是 rst 的 block 完成一個正常的循環，而不是 unknown 循環。如圖。

```

always@(posedge clk) begin
    if(rst_n)begin
        num <= min;
        dir <= 1'b0;
    end
    else begin
        num <= next_num;
        dir <= next_dir;
    end
end
end

```

這雖然解決了問題，但要是我想要一個被灌入 bitstream 後不會自動開始跑，而是要用例如 start 按鈕去觸發呢。我想到的方法是 finite state machine，不過可能會需要 rst 跟 start 兩個訊號。例如

```

always@(posedge rst or posedge clk)begin
    if(rst==1'b1)begin
        state <= IDLE;
    end
    else begin
        state<=next_state;
    end
end

always@(*)begin
    case(state)
        IDLE: begin
            next_state<=(start == 1'b1)? S0 : IDLE;

```

這樣的話，雖然 FPGA default 給 state 值是 0，會進入 IDLE 的 block，但要是沒有按下 start，next_state 還會是 IDLE，於是就達到我想要的效果了，這可能一種可以把迴圈困住而不讓 default 進入 DFF 迴圈的方法。

不過若像這題的 spec 不是同時有 start 與 reset，FSM 也沒用。目前沒有想到其他方法是可以只用一個按鈕就實現的方法。

另外的問題是我在決定 debounce DFF 用的 clock 時，參考了網路上的資料。資料說，通常，按鍵抖動會產生 10—20ms 的毛刺，因此要做的實際上就是在 20 ms 中採樣一次，當檢測到按鍵下降沿的時候，就認定按下，其他狀態忽略。因此我用了四個 DFF，每個需要約 5ms 的 clock cycle，因此我將 BASYS 的內建 10ns clock，擴充約 $2^9 (=512)$ 倍作為 debounce DFF 用的 clock cycle。不過後來助教說用 10ns clock 就好，但意思應該不是要做 500 多個 DFF 來 debounce，但這樣還是成功跑起來了，這邊我還搞不太清楚。

最後，在 demo 時發現當按下 flip 後，數值不會在當下的下個數字就 flip，而是中間會多一個 cycle 才 flip，因為跑過 wave，所以應該不是 parameterized_ping_pong_counter 的問題，應該是 clock 數字設定上的問題，因為有時候會馬上 flip，有時候會等待一個 cycle，不一定能每次成功。這也是需要再思考的問題。

心得(by 郭家偉):

這次時間花在 debug 上很久，尤其是思考上述的問題，不過我覺得這反而讓我進步很多，不論是在思考上或是更清楚 DFF 的模式。雖然期中考爛了，但也不管了，反而更重視每次練習，覺得每次練習都是進步的感覺很棒。

心得(by 黎佑廷)

這次的第三題我原本的寫法是 flip 起來後經過一些延遲 counter 才有變化，後來經過仔細思考才 debug 出來，在 FPGA 的部分，我覺得最困難的部分就是 clock，而且每調一次 clock 就要等它重新燒一次板子，實在是耗時耗力，跟家偉討論的過程中我也越來越了解 clock，知道怎樣功能的 module 該用什麼樣的 clock，雖然花了很多時間與精力研究，但是我覺得很值得，學到了很多。

成員:

黎佑廷: 負責第 1、3 題以及整理 report

郭家偉: 負責第 2 題以及 fpga