



LAB1


第七組

黎佑廷 105030009

郭家偉 105030015

VERILOG QUESTION 1:

8-BIT 2-TO-1 MUX

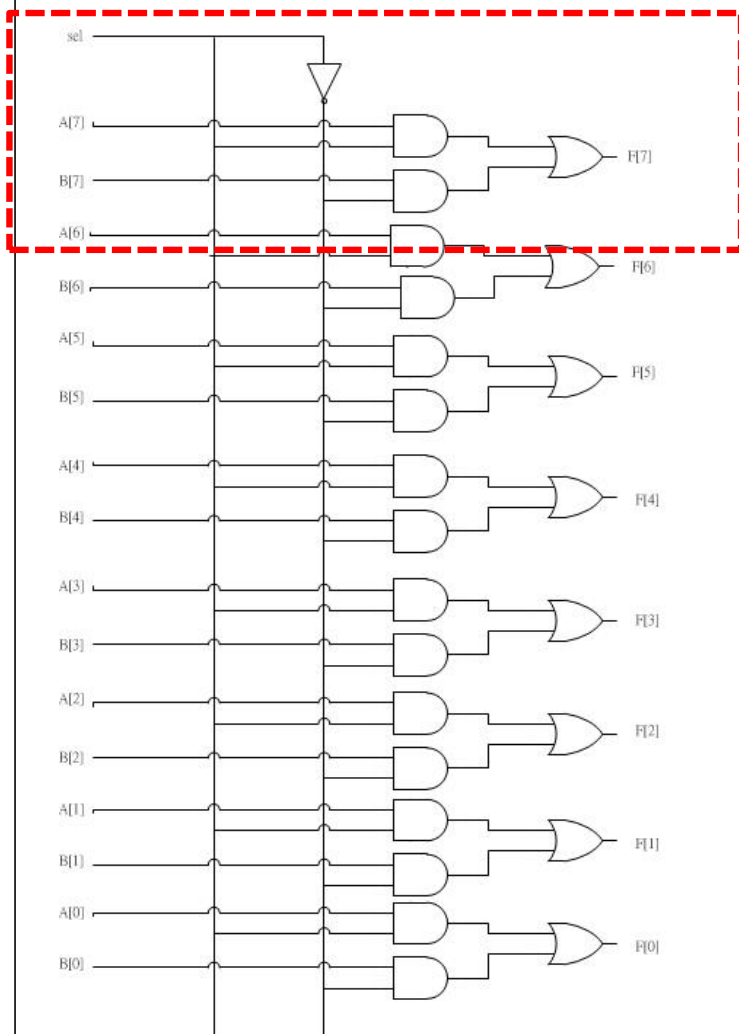

這跟 basic question 是相同的作法，不過變成 8 組。由圖，會有 NOT gate 是可以想像的。因為 sel 輸入一個訊號後，勢必只能走 A 或 B，所以要屏蔽掉一個。

假設 $sel=1$ ，那麼 $A[7]$ 會和 1 做交集，恆等於 $A[7]$ 本身，此時 $B[7]$ 會和 0 做交集，恆等於 0。最後將兩個 AND gate 做 OR，因為信號有可能從 A 或 B 出來，並且不會同時。同樣的作法，做 8 次，就是 8bit 的 mux。

驗證的方法是讓 A、B、sel 跑完所有的可能，但因為所有的可能有 2 的 17 次方這麼多。故我一次加了比較大的數， $\{sel, A, B\} = \{sel, A, B\} = 7'b1111111$ 。

心得：mux 這題較為容易，只是做 8 次 1bit 的 mux 而已。不過用 gate level 寫 comparator 卻是比较中難，可能因為它的 behavior level 很簡單，我們就忽略了它的基本邏輯。於是，這題寫起來，是還蠻訓練邏輯與思考的，相當有趣。

另外，第一次使用 fpga 板，遇到了一些問題。像是[get_ports {fanout_eq[6]}]中，get_ports 與 “{” 之間的空格是必要的、若不是 module 的 output，比如說，某個 wire 信號，是不能當作控制 LED 的 port、並且只有 1 個 bit 的 output 信號不能同時給很多個 LED 當 port，就是不能一對多，只能一對一，因此要在原 module 上方加上一個 fanout module，用反向再反向的方式，達到由一個信號轉為多個信號的目的。

VERILOG QUESTION 2

(GATE-LEVEL) 4X16 DECODER

1. $din = 4'b1111$ 時， $dout[0]$ 的 K-map

		$din[1], din[0]$			
		00	01	11	10
$din[3], din[2]$	00	0	0	0	0
	01	0	0	0	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	0	0

由 K-map 可以發現 $dout[0] = din[3] \& din[2] \& din[1] \& din[0]$ 。

以此類推：

$$dout[1] = din[3] \& din[2] \& din[1] \& \text{not}(din[0])$$

$$dout[2] = din[3] \& din[2] \& \text{not}(din[1]) \& din[0]$$

$$dout[3] = din[3] \& din[2] \& \text{not}(din[1]) \& \text{not}(din[0])$$

$$dout[4] = din[3] \& \text{not}(din[2]) \& din[1] \& din[0]$$

$$dout[5] = din[3] \& \text{not}(din[2]) \& din[1] \& \text{not}(din[0])$$

$$dout[6] = din[3] \& \text{not}(din[2]) \& \text{not}(din[1]) \& din[0]$$

$$dout[7] = din[3] \& \text{not}(din[2]) \& \text{not}(din[1]) \& \text{not}(din[0])$$

$$dout[8] = \text{not}(din[3]) \& \text{not}(din[2]) \& \text{not}(din[1]) \& \text{not}(din[0])$$

$$dout[9] = \text{not}(din[3]) \& \text{not}(din[2]) \& \text{not}(din[1]) \& din[0]$$

$$dout[10] = \text{not}(din[3]) \& \text{not}(din[2]) \& din[1] \& \text{not}(din[0])$$

$$dout[11] = \text{not}(din[3]) \& \text{not}(din[2]) \& din[1] \& din[0]$$


$$dout[12] = \text{not}(din[3]) \& din[2] \& \text{not}(din[1]) \& \text{not}(din[0])$$

$dout[13] = \text{not}(din[3]) \& din[2] \& \text{not}(din[1]) \& din[0]$

$dout[14] = \text{not}(din[3]) \& din[2] \& din[1] \& \text{not}(din[0])$

$dout[15] = \text{not}(din[3]) \& din[2] \& din[1] \& din[0]$


Gate Level Circuit:

 

這題我所使用的驗證方法是將 input din 從 4'b0000 加到 4'b1111 以驗證所有的可能性。

VERILOG QUESTION 3

3-BIT COMPARATOR

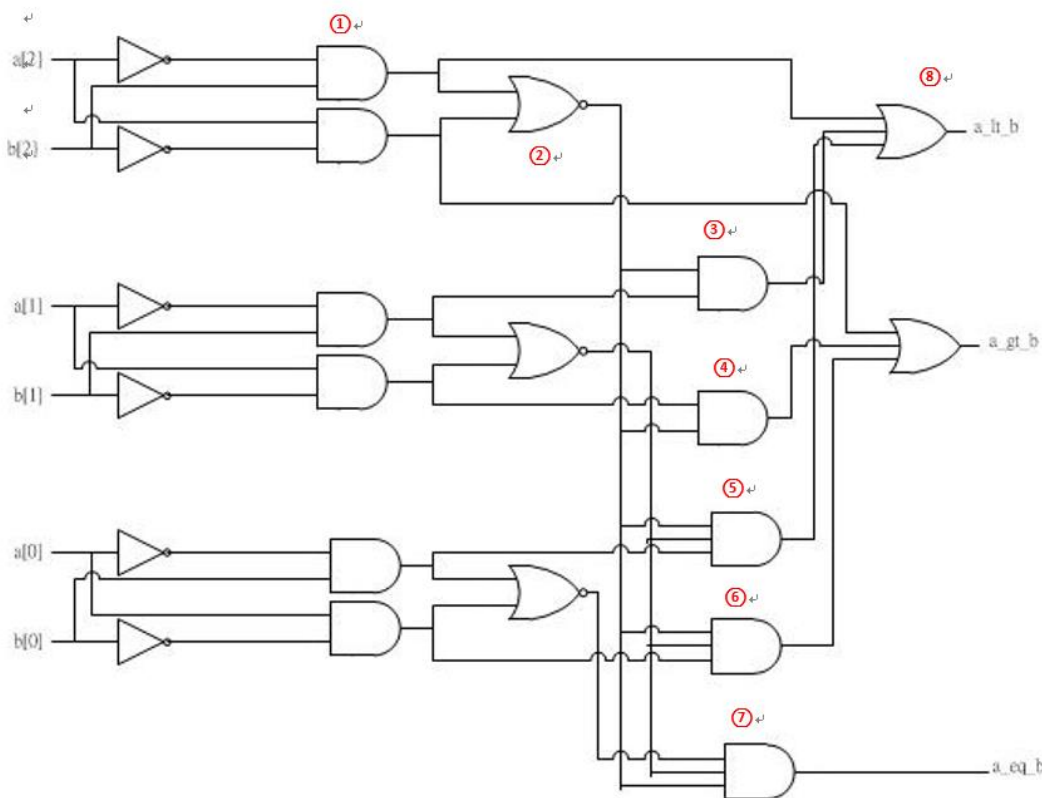

說明：

①在這個 AND gate，只有在 $b[2]=1$ ， $a[2]=0$ ，也就是 $b[2]>a[2]$ 時，才會 $output=1$ ，其餘情況都是 $output=0$ 。在①下方的 AND gate 則是在 $a[2]>b[2]$ 時才會 $output=1$ 。下方的四個 AND gate 也是同義，不過分別是 $a[1]$ 與 $b[1]$ 、 $a[0]$ 與 $b[0]$ 。

②在這個 NOR gate，只有在兩個 input 都是 0 時，才會 $output=1$ 。回到①的 AND gate 看，要兩個 AND gate 都 $output=1$ 代表 $b[2]$ 不大於 $a[2]$ ，且 $a[2]$ 也不大於 $b[2]$ ，這代表 $a[2]==b[2]$ 。所以這個 NOR gate 輸出 1 時，代表在這個 bit 還不分勝負，必須往下一個 lsb 檢查，故連結到③~⑦的 AND gate。必須要是 1 才能啟動 lsb 的檢查，反之，如果是 0，代表在目前比較的 bit 已經能分出勝負，故會以連接的 AND gate 關閉後面的 lsb 檢查。

③在這個 AND gate，如果在 $a[2]$ 與 $b[2]$ 分不出勝負，且在目前的 bit，也就是 $b[1]>a[1]$ 時，會 $output=1$ ，並且連結到 a_lt_b 的 OR gate。④也是相同道理，不過是 $a[1]>b[1]$ ，並且連結到 a_gt_b 的 OR gate。⑤與⑥亦同，不過這次 AND gate 有三個 input，要當 $a[2]$ 與 $b[2]$ 、 $a[1]$ 與 $b[1]$ 都分不出勝負時，且在 $b[0]>a[0]$ ，或 $a[0]>b[0]$ 時分別連結到 a_lt_b 、 a_gt_b 。

⑦若是在 a[2]與 b[2]、a[1]與 b[1]、a[0]與 b[0]都分不出勝負時，會使這個 AND gate output=1，也就是 a_eq_b=1。

⑧此 OR gate 有三個 input，分別代表在三個 bit 中哪一個 bit 發現 a<b，導致 a_lt_b=1。這三個 input 只會有一個是 1，其餘為 0。這是因為在稍微前端的三個 NOR gate，如果在目前的 bit 發現 a<b 就會關閉後面的檢查。a_gt_b 的 OR gate 也是相同道理。

Testbench 的寫法主要是讓 a、b 所有的可能性都跑過一次，也就是{a, b}={a, b}+1'b1，藉以檢查 code。

VERILOG QUESTION 4

(GATE-LEVEL) 4-BIT RIPPLE-CARRY ADDER (RCA)

4-BIT RIPPLE-CARRY ADDER 可以由四個 1-BIT 的 FullAdder 組成，因此我翻了翻以前的筆記，複習一下。

1-BIT FullAdder 的運作原理如下：

a	b	Cin	Cout	sum
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1


由表格可以發現 Cout 就是 a, b, Cin 的 majority,

即 $Cout = (a \& b) \mid (a \& cin) \mid (b \& cin)$

而 sum 就是如果 a, b, cin 當中有奇數個 1 那 sum 就等於 1，也就是說 $sum = a, b, cin$ 三個 input 做 XOR。

有了這樣的基礎知識，接下來我們只需要將四個 1-BIT FullAdder 的 Cout 以及 Cin 做前後連接，4-BIT RIPPLE-CARRY ADDER 就完成啦。

Gate Level Circuit:

 

這題我所使用的驗證方法是賦予 input a, b 不同的值來進行確認，但因為 a 跟 b 都有 16 種可性，所以有 256 種組合，要一一驗證會耗費大量時間與精力，因此我採用人工賦予 a, b 數值的方式，進行抽驗。

成員:

黎佑廷: 負責第 2、4 題以及整理 report

郭家偉: 負責第 1、3 題以及劃出 gate level circuit