



LAB4

第七組


黎佑廷 105030009

郭家瑋 105030015

VERILOG QUESTION 1:

MEALY MACHINE SEQUENCE DETECTOR

✓ State-transition diagram:

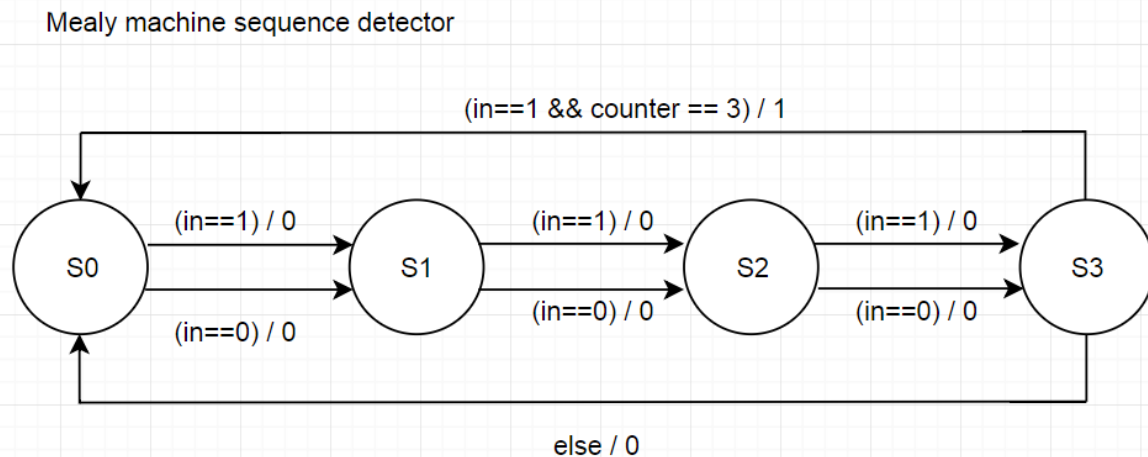

當 `state == S0` 時，不管怎樣都是輸出 0，而且下一個 state 一定是 S1，只是當 `in == 1` 時，我將 `counter + 1`；


當 `state == S1` 時，也是不管怎樣都輸出 0，而且下一個 state 一定是 S2，只是當 `in == 0` 時，我將 `counter + 1`；

當 `state == S2` 時，也是不管怎樣都輸出 0，而且下一個 state 一定是 S3，只是當 `in == 0` 時，我將 `counter + 1`；

當 `state == S1` 時，如果 `in == 1` 而且 `counter == 3`，代表已經偵測到 1001 這個 pattern，所以輸出 1，其他的狀況則是輸出 0，下一個 state 回到 S0 以繼續偵測接下來的 pattern。

因為無論 input 為何，state 的變換都是 `S0->S1->S2->S3` 所以每四個 bit 都會重新 detect 一次。

✓ Block Diagram

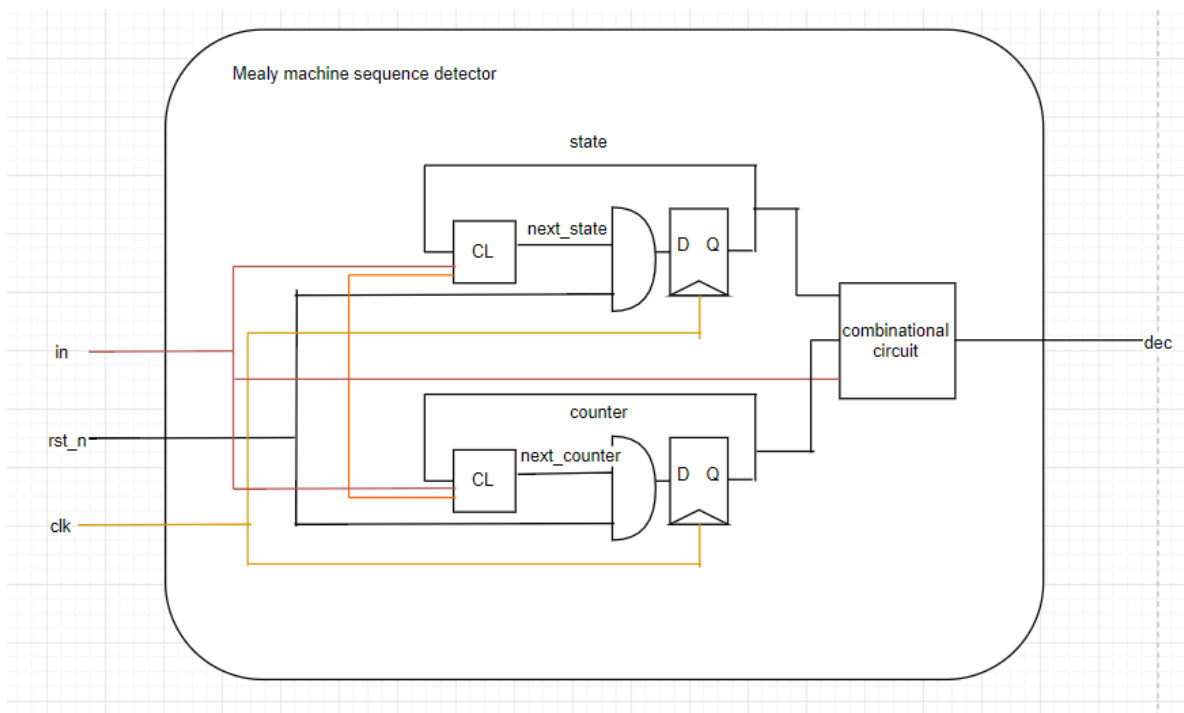


這題我所使用的驗證方法是給予跟老師投影片一樣的 input，看看出來的 waveform 有沒有跟投影片上的一樣。

Code 的部分如下(給予 1001_0010_1001_0100 的 input):


```
initial begin
    @ (negedge clk) rst_n = 1'b0;
    @ (posedge clk)
    @ (negedge clk)
        rst_n = 1'b1;
        in = 1'b1;

    @ (negedge clk) in = 1'b0;
    @ (negedge clk) in = 1'b0;
    @ (negedge clk) in = 1'b1;
    @ (negedge clk) in = 1'b0;
    @ (negedge clk) in = 1'b0;
    @ (negedge clk) in = 1'b1;
    @ (negedge clk) in = 1'b0;
    @ (negedge clk) in = 1'b1;
    @ (negedge clk) in = 1'b0;
    @ (negedge clk) in = 1'b1;
    @ (negedge clk) in = 1'b0;
    @ (negedge clk) in = 1'b1;
    @ (negedge clk) in = 1'b0;
    @ (negedge clk) in = 1'b0;
    @ (negedge clk) $finish;
end
```

✓ Waveform

 


可以發現這個 waveform 跟老師投影片的一模一樣

 


VERILOG QUESTION 2

64 X 8 MEMORY ARRAY MEM

✓ State transition

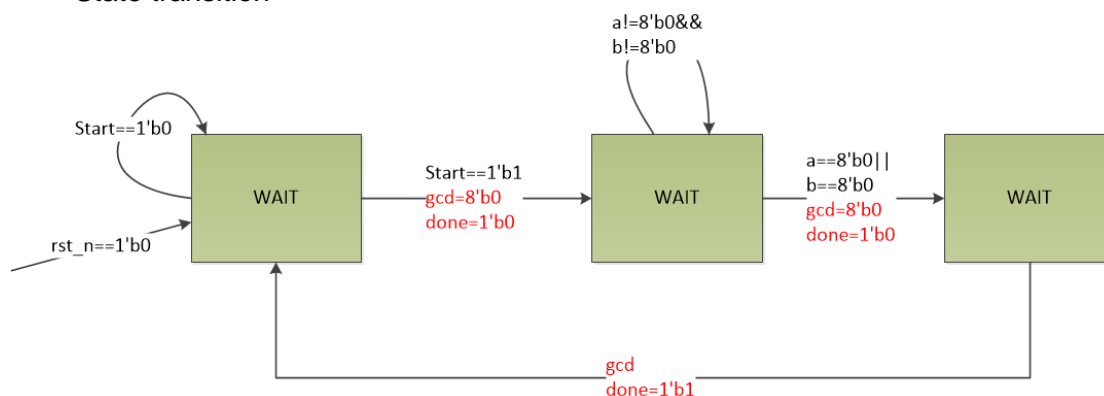

✓ Block diagram

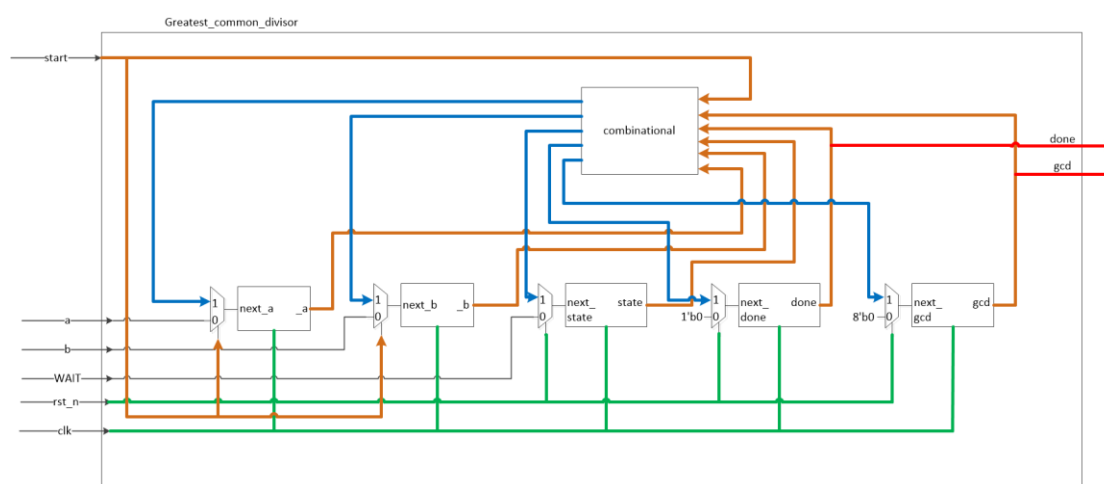

在 state transition diagram 中。首先由 $\text{rst}=0$ 使系統進入 WAIT state，因此 rst_n 也是初始所有的 DFF 的信號。在 $\text{rst}=0$ 時，會初始 state 為 WAIT、 $\text{done}=0$ 、 $\text{gcd}=0$ 。若 start 等於 0 就會一直在 WAIT state 中，當 $\text{start}=1$ ，會由 combinational 電路馬上讀進 a 、 b ，存入 next_a 、 next_b 。指定 $\text{next_state}=\text{CAL}$ state，此時的 gcd 和 done 都是 $\text{output}=0$ 。在 CAL state 中，若 $a!=0 \&\& b!=0$ ，就會一直在 CAL state 中互相相減。直到 a 或 b 等於 0，就會將不等於零的一方設為 next_gcd ，並且 $\text{next_done}=1$ ， $\text{next_state}=\text{FINISH}$ 。會需要 next_gcd 和 next_done 的原因在於，由於 spec 的 CAL state 到 FINISH state 的輸出皆為 0，而在 FINISH state 才 output gcd 與 done ，因此要放在 DFF 中。最後將 next state 設為 WAIT state。

有想過要不要打 default。照理說，宣告兩個 bit 的 state，卻只有三個 state 應該要打 default。不過，我在 default 中，將 next_state=WAIT 會使的就算還沒 reset_n，一開始 state 就會是 WAIT，這樣會跟 spec 不符，所以還是刪去了。

測試的方法為在 negedge clk 給出 rst 的初始信號，將 state 固定在 WAIT，給出 a 與 b，此時的 a 與 b 不是真正的 a 與 b，因為 start!=1，只是為了測試在 start=1 時能不能拿到對的 a 與 b。




過一個 cycle 的 negedge clk，將 rst=1。再過一個 cycle 的 negedge clk，讓 start=1，使 state 能進入 CAL，此時給出將要計算的 a、b。

再過一個 cycle 讓 start=0。最後，因為結果易於檢查，僅用人工檢查結果。

如圖：

```
25 =initial begin
26
27 = @ (negedge clk) begin
28     rst_n = 1'b0;
29     a = 8'd0;
30     b = 8'd0;
31 end
32
33
34 @ (negedge clk) rst_n = 1'b1;
35
36 = @ (negedge clk) begin
37     start = 1'b1;
38     a = 8'd144;
39     b = 8'd12;
40 end
41
42 @ (negedge clk) start = 1'b0;
43
44 end
45
```

✓ Waveform

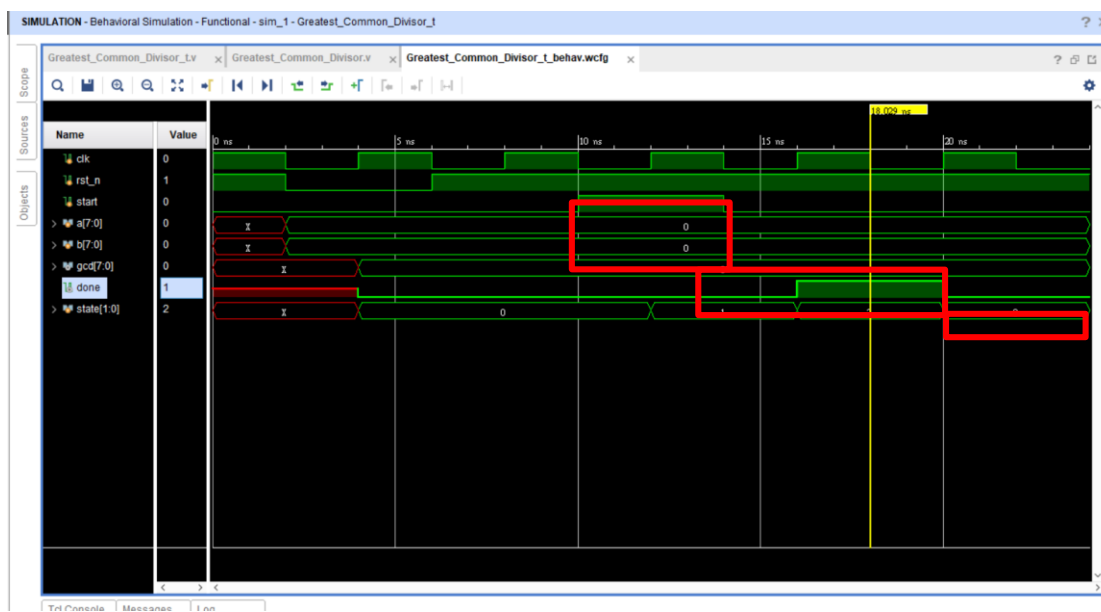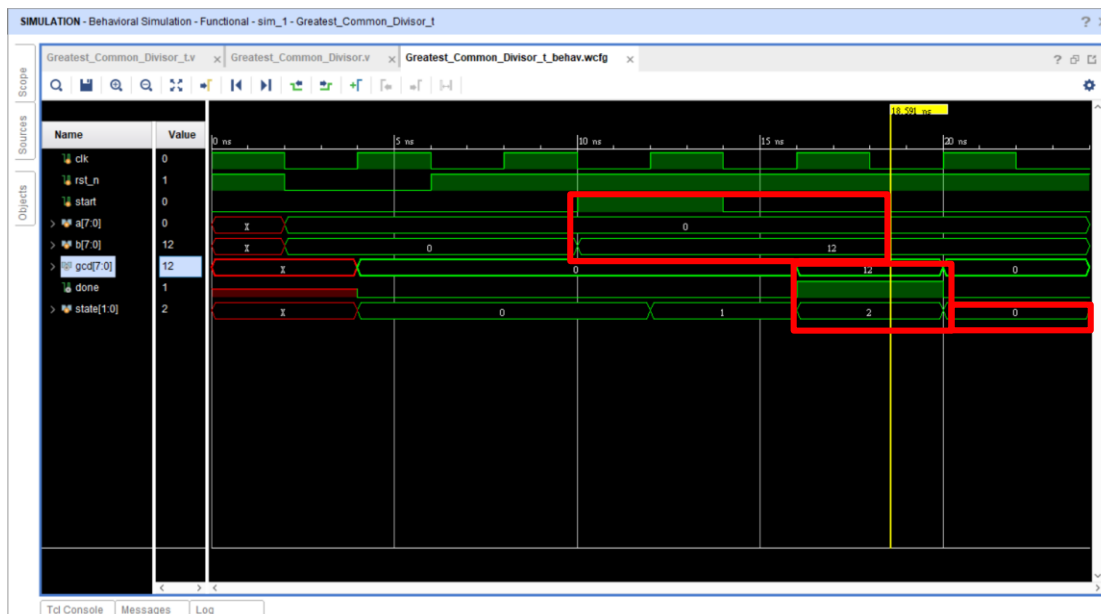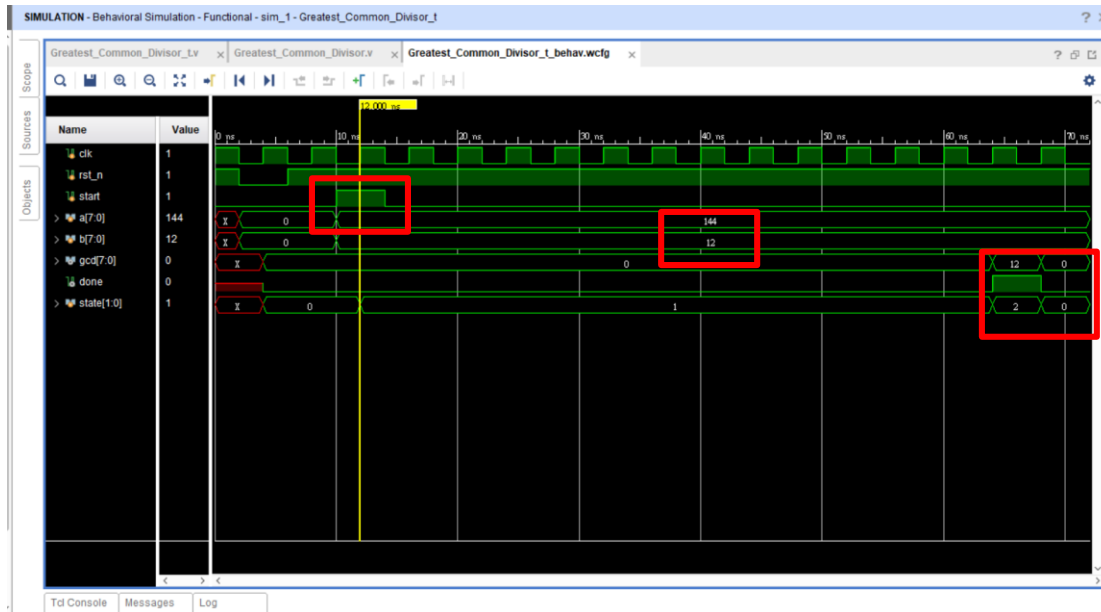



VERILOG QUESTION 3

FPGA

✓ Block diagram

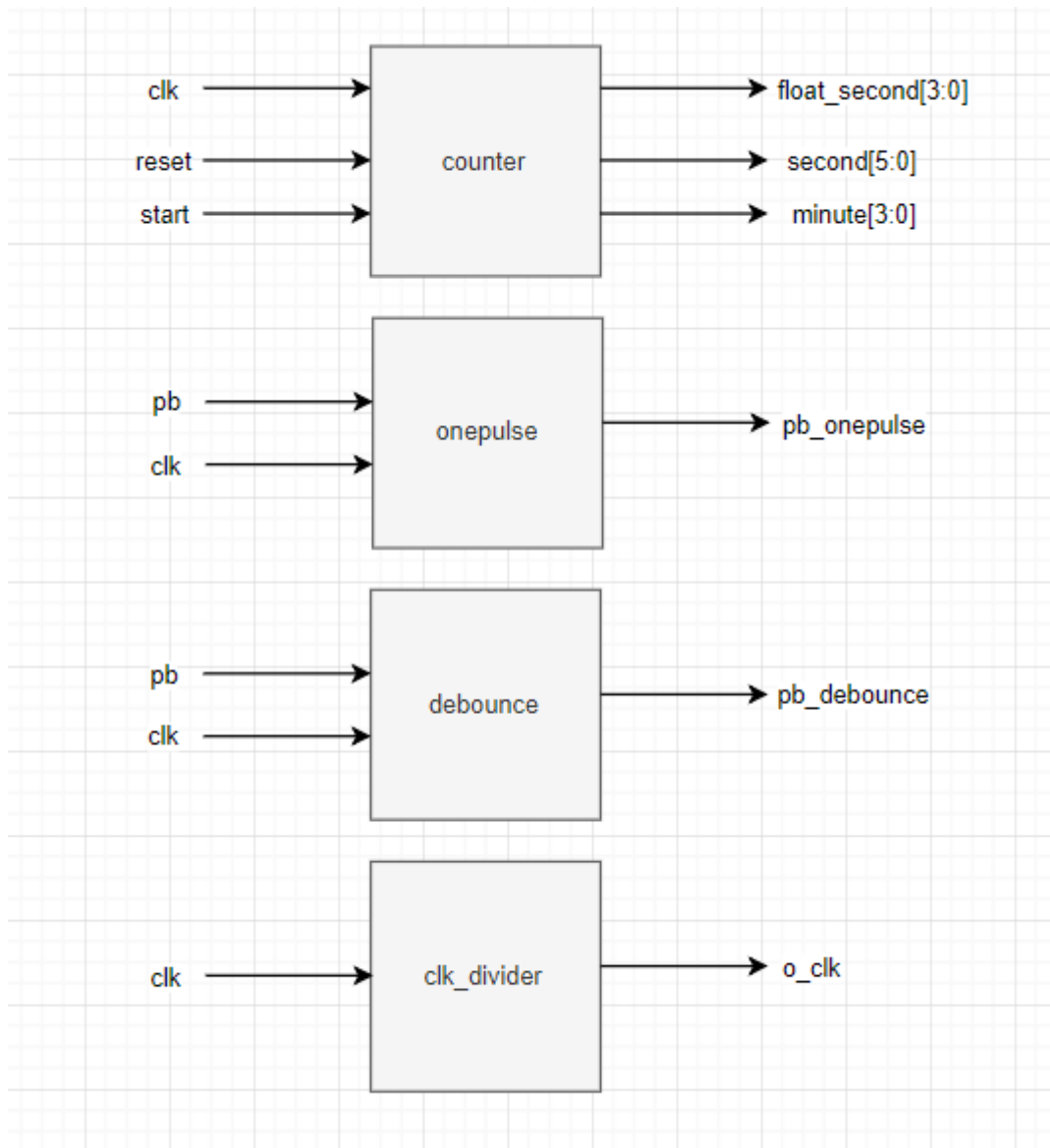在 top module : fpga 中包含了以下小 module , 為了簡化整體的 block diagram , 先放上小 module 本身的 port , 在整體的 block diagram 就省略小 module 的 port 。



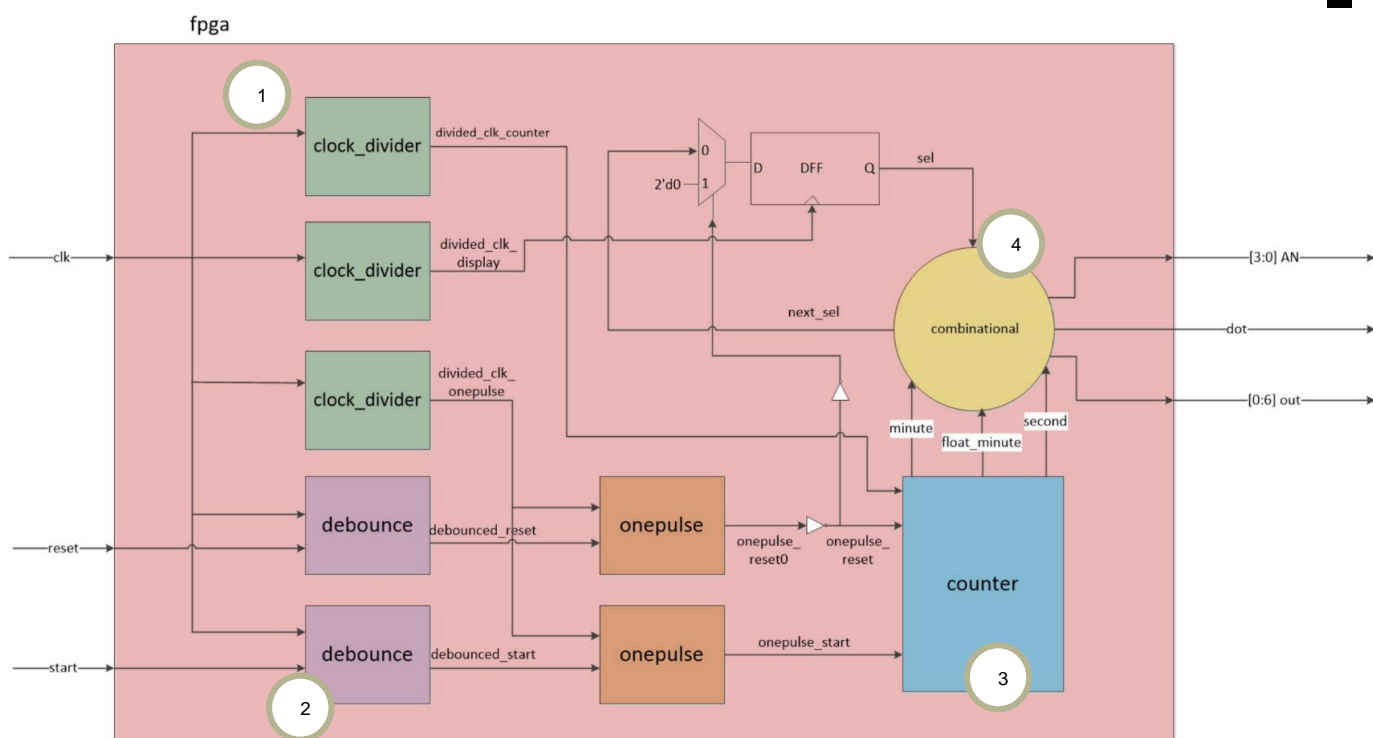

✓ 說明

①

關於 clock，因為這次的精準度是 0.1sec 所以要先將板子我提供的頻率(100MHZ)除以 10^7 這樣頻率就會是 10HZ，週期就會是 0.1 秒，由於不同情況下會需要不一樣的 clock 來進行運算，所以我用 clock_divider 做出了三個不一樣的 clock:

divided_clk_counter : 用於顯示數字的快慢，因為精準度是 0.1sec 所以就除以 10^7 ，用於 counter 這個 module。

divided_clk_onepulse : 用於 onepulse 這個 module 上，它的頻率必須跟 divided_clk_counter 一樣，這樣才不會發生在 counter 在遇到 posedge clk 前 onepulse 的訊號就變回 0 的尷尬情形。

divided_clk_display : 用於讓四個七段顯示器分別通電的時間週期。我將內建 clock 乘以 2^{15} 。若四個七段顯示器通電時間太短則來不及通電，無法顯示正確的數字，若太長則無法造成明顯的視覺暫留。


②

clk 設定好後，處理按鈕的去除雜訊，按鈕包括 rst 與 flip。debounce module 包含四個 DFF 相連，DFF 的 clk 都使用 BASYS 內建 clk，即 100MHz。當四個 DFF output 都是 1 代表準確的按下，輸出 debounced_reset、debounced_start。

③

關於 counter 這個 module，它的主要任務就是計算時間，並將 output(float_second、second、minute)傳給 top module，詳細解釋如下：

✓ State transition diagram

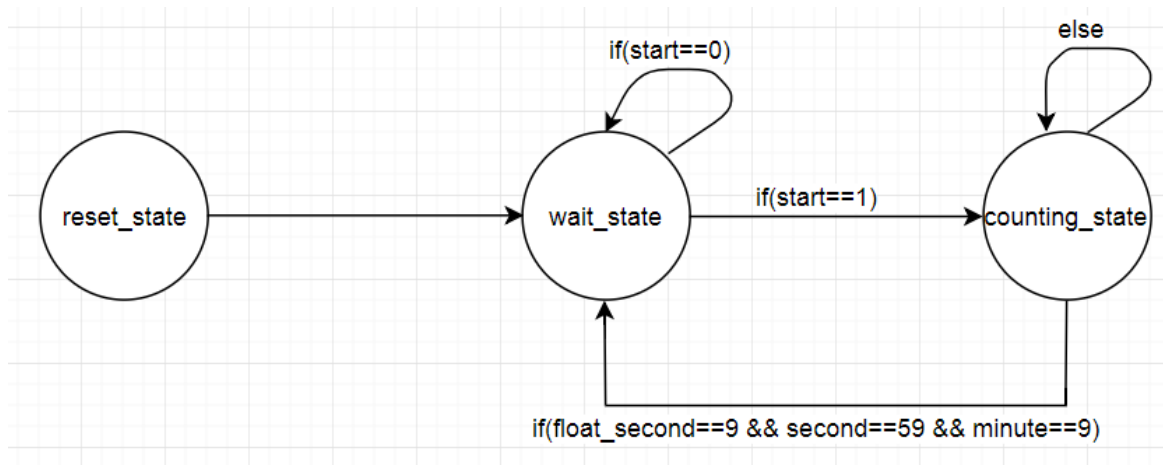

在偵測到 reset 訊號時，我將 output 都 reset 成 0、state 設給 reset_state，如果沒有偵測到 reset 訊號，那 state、float_second、second、minute 就會分別等於 combinational block 計算出來的 next_state、next_float_second、next_second、next_minute，code 如下圖所示：

```
always@(posedge clk)begin
  if(!reset)begin
    float_second <= 4'd0;
    second <= 6'd0;
    minute <= 4'd0;
    state <= reset_state;
  end
  else begin
    state <= next_state;
    minute <= next_minute;
    second <= next_second;
    float_second <= next_float_second;
  end
end
```

在 reset_state 時，下一個 state 設給 wait_state 以等待 start 訊號，有關時間的變數則是保持不動，code 如下圖所示：

```
case (state)
  reset_state:begin
    next_minute = minute;
    next_float_second = float_second;
    next_second = second;
    next_state = wait_state;
  end
```

在 wait_state 時，主要的任務就是等待 start 訊號，如果 start 訊號來了，那下一個 state 就是 counting_state，如果沒來就是繼續在 wait_state 等待，有關時間的變數則是保持不動，code 如下圖所示：

```
wait_state:begin
  if(start)begin
    next_state = counting_state;
  end
  else begin
    next_state = wait_state;
  end
  next_minute = minute;
  next_float_second = float_second;
  next_second = second;
end
```

counting_state 的主要任務就是進行時間的運算，如果小數第一位等於 0.9 時(0.9 秒)我們必須將它歸零，並把 second 加 1，如果 second 等於 59 秒，那也一樣必須將它歸零，並把 minute 加 1，如果 minute 跟 float_second 都等於 9，而且 second 也等於 9 就代表已經算到底了，接下來要歸零，並進入 wait_state 等待下一個 start 訊號再開始計算，code 如下圖所示：

```
counting_state:begin
  if(float_second == 4'd9)begin
    next_float_second = 0;
    if(second == 6'd59)begin
      next_second = 0;
      if(minute == 4'd9)begin
        next_minute = 0;
        next_state = wait_state;
      end
      else begin
        next_minute = minute + 1;
        next_state = counting_state;
      end
    end
  end
  else begin
    next_second = second + 1;
    next_minute = minute;
    next_state = counting_state;
  end
end
else begin
  next_float_second = float_second + 1;
  next_second = second;
  next_minute = minute;
  next_state = counting_state;
end
end
```

④

這個部分主要是處理如何將 `float_second`、`second` 以及 `minute` 正確的顯示在七段顯示器上，因為七段顯示器有四個，需要分別通電而不能同時，因此我利用 `sel` 依序去跑，來決定現在哪個七段顯示器要通電，用來初始的訊號是 `onepulse_reset`，而這裡的 DFF 則是用 `clk_display`，code 如下圖所示：

```
always@(posedge divided_clk_display)begin
    if(!onepulse_reset)begin
        sel <= 2'd0;
    end
    else begin
        sel <= next_sel;
    end
end
```

但後來在 demo 的時候助教跟我說控制四個七段顯示器的變數並不用吃 `reset` 訊號，這樣 `reset` 時才不會發生問題，所以我後來把它改掉了，code 如下：

```
always@(posedge divided_clk_display)begin
    /*if(!onepulse_reset)begin
        sel <= 2'd0;
    end
    else begin*/
        sel <= next_sel;
    //end
end
```

至於 `combinational` 的架構大概長這樣(如下圖所示)，其中 `sel = 0` 是用來處理最右邊的七段顯示器，`sel = 1` 是右邊數來第二個，`sel = 2` 是右邊數來第三個，`sel = 3` 是最左邊的。

```
always@(*)begin
    if(sel == 2'd0)begin...
    end
    else if(sel == 2'd1)begin...
    end
    else if(sel == 2'd2)begin...
    end
    else begin...
    end
end
```

✓ 心得(BY 郭家瑋)

這次的 lab 感覺比較輕鬆。比較有釐清上問題的是，我本來搞不太清楚 `reset` 跟 `start` 的差異，後來想清楚應該是，`reset` 是初始的信號，而 `start` 是把 `state` 固定在 `WAIT` 或是 `CAL` 開始計算的信號。這樣也比較符合 `reset` 與 `start` 的字詞意義。`Reset` 是在系統發生奇怪錯誤時，可以按下，讓系統不管是現在在何 `state`，都能回到最初的狀態，也是 `WAIT`，而 `start` 是一種從 `IDLE(WAIT)`開始的信號。

✓ 心得(BY 黎佑廷)

我覺得這次 lab 的第一題不難，因為之前數位邏輯設計好像也寫過差不多的題目，所以寫起來比較沒那麼陌生，至於 fpga 的部分，由於上次的 lab 已經讓我熟悉了如何讓七段顯示器四個都顯示，以及 clk 等相關問題，所以這次寫起來並沒有上次費力，但也很充實，讓我對按鈕、七段顯示器的運作更加熟悉。

成員:

黎佑廷: 負責第 1 題以及 fpga

郭家瑋: 負責第 2 題以及 fpga